


四个双控接线方法

准备材料：

- ① 四开双控开关2个；
- ② 电笔、万用表、胶布、剥线钳等电工器具。

接线步骤：

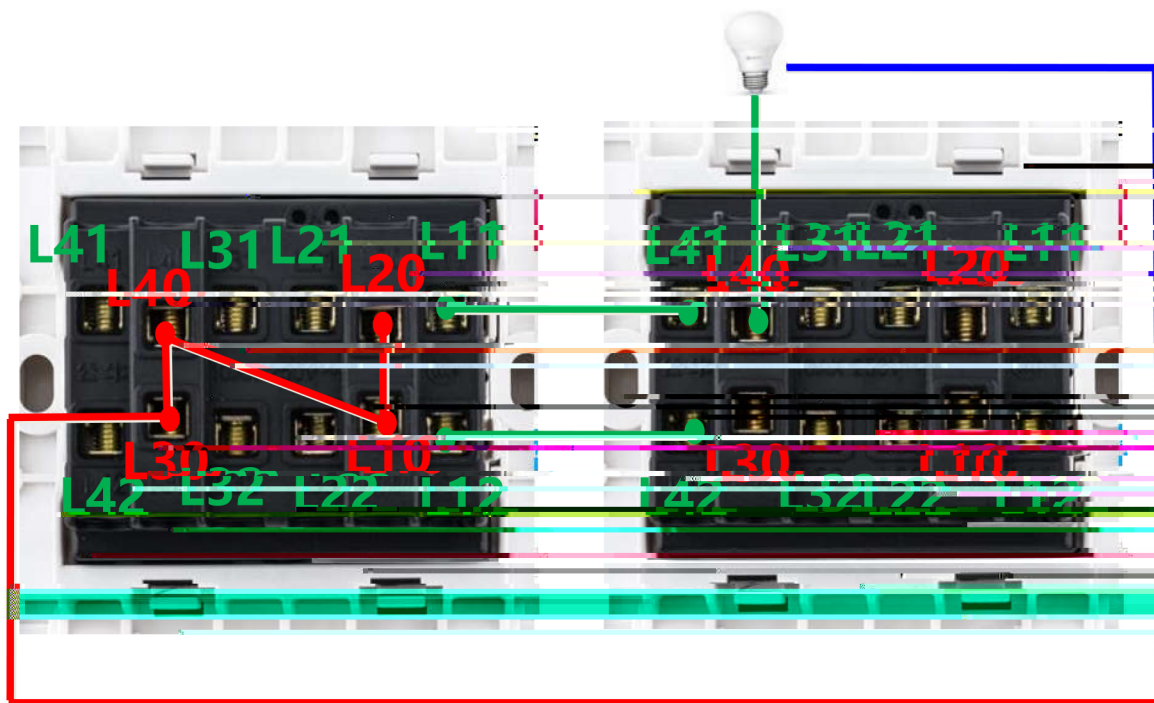- ① 务必断开电源；
 - ② 将火线接入开关1的L30接线柱中并固定；
 - ③ 将开关1的“L10”、“L20”接线柱分别与开关2的“L41”、“L42”接线柱连接；
 - ④ 将灯1的L11接线柱接入开关2的L41接线柱中；
 - ⑤ 将开关1的“L11”、“L12”与开关2的“L41”、“L42”分别连接；
 - ⑥ 按照步骤4、5可连接剩余三个灯。
- (注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场实际情况为主。)



接零线

接火线