



三个单控接线方法

准备材料：

- ① 二开单控开关（五个接线柱）1个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入“L23”接线柱中并固定；
- ③ 将“L23”和“L10”用导线连接；
- ④ 将灯1的灯线接入开关“L11”中并固定；
- ⑤ 将灯2的灯线接入开关“L21”中并固定；
- ⑥ 将灯3的灯线接入开关“L11”中并固定。

（注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极棒为准。）